 


Multiplexer:



- Minden verzió benne van $(\bar{A}, \bar{B}, C; \bar{A}B\bar{C} \dots \dots)$ \Rightarrow 8 db & kapu és felhasználva
- bármilyen kombinációt kapcsolunk rá \rightarrow valamelyik & kapu igazat fog adni \Rightarrow a VAGY kapu mindig 1-et fog adni
- Ezt egyben vannak betölteni, amelyek bevesztjük az A, B, C-t. Így a negyedik veszték nullát, hogy az & 0-t vagy 1-et ad-e. Ha a negyedik vesztél 0 \Rightarrow 0-t ad az & kapu, ha 1 \Rightarrow 1-et ad.
- az a logikai szint, amely a kimenetből befelé jelenik meg, a végén is meg fog jelenni

$A = 0 \quad B = 0 \quad C = 0 \quad Y = 2_0$

$2_0 \Rightarrow 0,0,0$

$2_1 = 0,0,1$

$2_2 = 0,1,0 \dots \dots$

- megmondjuk az A, B, C-n, hogy melyik 2-vel legyen egyenlő a kimenet.


A	B	C	korok
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	2
1	1	0	3
0	0	1	4
1	0	1	5
0	1	1	6
1	1	1	7

megjelölés, $A = 1$
 $B = 2$
 $C = 4$

- t legfeljebb 8 zápu éimenter akkor van 1-es, ha $A, B, C = 0$.
Minden más esetben 0 lesz a zápu éimenter
- t másodikra azt éöjül, hogy A, \bar{B}, \bar{C} . Akkor lesz az 8 zápu éimenter 1, ha mindhárom 1, tehát $A=1, B=0, C=0$ -t zell rálapcsolni.
- t 3 vesékelés kossáléjül a negyediket. Ha az első 8 zápu 1, a többi 0, így a végé éimenter eredménye a z_0 -től függ.
- ez a vezérelt az **ADATSZELEKTOR** \rightarrow A, B, C-rel éivalasítja, hogy melyik adat kaladjon át rajta. Másik neve:


MULTIPLEXER. t példában egy 8-ról 1-re multiplexer van.
Ha 4 változót használunk: 16-ról 1-re multiplexer
Ha 2 \rightarrow : 4-ről 1-re multiplexer.

Demultiplexer:

 

- demultiplexer 3-ról 8-ra. Ha 4 változót használunk: 16-ról 16-ra demultiplexer.
- itt nincs mit éivalogatni, de néha csalsal a felhasználásnál


Gyakorlatban:

 

csip engedélyező láb:


ezer egy csipen vannak rajta, azt engedélyezi hogy működjön (1), vagy ne működjön (0).

 Ha működjön, az A, B, C-enél az S kapu valamelyiket ad.



registor fordítva működik. Mindkettő 1-et ad, csak az nem, amelyik A, B, C alapján ez lett választva. A csip engedélyező is fordítva működik.

 
- Ez az ún. KOMBINÁCIÓS ÁRAMKÖRÖK. A kimenetek a bemenet értékek meghatározásai.



A	B	Y	
0	0	0	✓ (letről)
0	1	1	✓ (atról)
1	0	1	(letről)
1	1	0	(atról)

- Ez egy olyan szerkezet, amely a „0,0”-nál el tudja lépni a kimenetek 0-érték, és 1-érték is. Megjegyzi azt az állapotot, hogy „1,0”, vagy „0,1” után lett „0,0”.
- És a set és a reset állapotot jelenti.
- set: 1 ; reset: 0.

- Ez egy RS (vagy SR) FLIP-FLOP.

 


Mind a "ettől" ki van vezetve.

A	B	Y
1	1	-


Ez az állapot tiltott.

- A kimenetek nem kizárólag a bemeneti állapotot definiálják, hanem a belső állapot is. Tehát a kimenetek és a bemenetek érvényre jutási sorrendje határozza meg, ezért lehet úgy kijutni, hogy SORRENDI ÁRAMKÖRÖK.
- Ez is kapuzáramkör, mert ezt kaput használta.
- Ez is sorrendi áramkör, mert néhány kimenetet visszavezettünk bemenetként.

- D-FLIP:

 


 - Van egy D bemenet, Q kimenet, és egy órajel (ck). A clock időbeli befolyást jelent, azaz, hogy a jel kibatallal változhat fog. Ennek a váltóáramkörök önkéntes dolgozó.



- A D-flop akkor változik, ha az órajel alacsonyról magasra megy.

 A Q alár 0, alár 1 volt, addig nem változik, amíg a C alacsonyról magasra nem vált. Ha ez kezesül, a Q felveszi a D értéket.




A D érték össze-vissza változott.

a változás lehetséges pillanata




 → felveszi a D értéket. Ha az a változás pillanatában magas volt, a Q is az lesz, ha alacsony volt, az lesz.





A Q kimenetet egy inverzével visszatöltöttük a bemenetre.

 A változás megint a C-től függően történhet.



  
Ha Q magas (1) volt, a D alacsony (0) lesz, mert az inverz megfordította.



Ha az első frekvenciája F , akkor az első a fele, ha Q_3 -t vesszük, a nyolcada lenne.

1 lépés → a kvadróra időalapúja → így "egyeg." (12... → kvadr. lépés)

 Szerendi áramkörök felhasználása a gyakorlatban:




Olyan szerkeszt, amely D-flopsz sorozata közös órajellel. →

ez egy tároló. Következő számítástechnikai eszköz: a **SORBITES TÁROLÓ**.


- Ez így tárolja az adatot, hogy az első D-nél van bemenet, és a rákövetkezőinél a Q-t összeköti a következő D-jével → minden adat eggyel jobbra lép → 1-gyel magarabb helyikéire lép → az ilyen a **LÉPTETŐ REGISTER**.

 (az 1-gyel jobbra lépés → a 2-vel való szorzás művelet)



2-vel való osztás → a másik irányba léptetés.

 Kérdés: Lehet-e olyan szerkesztés csinálni, amely egyenlő műveletet végez? (pl. számol)



↳ Q az órajel váltásaitól függ.

↳ az első KH-nál "0,0,0...0"-nál legyen D=0, a másodiknál 00...1-nél legyen más. De így váltásolt a bemenet,

így a KH-ol esikben a kimenet is. Váltakozó a bemenet, így megint más a bemenet. Ígyes KH-váltással elcsúszó számolni a szereset. Ha kell, tud visszafelé is számolni.

Ennél a szeresetnél minden tag időpillanatban vált \Rightarrow SZINKRONVÁLTÁS, míg az előzőnél ASSZINKRON váltás zajlik.


- A KH-nál adhat plusz bemenetet. Val akkor számol előre, ha pl.: a éves vesztés 000. Ha 001, visszafelé számol ... stb. Így végre tudja kajtani a léptést \Rightarrow számol. Ilyen szeresetere mondjuk, hogy a számítógép BELSŐ REGISZTEREI. (pl.: 32 bites regiszter)
- A D-flopot is fel lehet kapurol építeni.
- Sorozni már lehet (léptetés)

Összeadás:

A	0	0	1	0	1	1
B +	1	0	0	0	1	1
Σ					\leftarrow	\leftarrow

A_0	B_0	Σ_0	Cy_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 
\uparrow XOR \uparrow AND
 ↑ ábrák a 0-s helyen




Cy_0	A_1	B_1	Σ_1	Cy_1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$\uparrow A_1 \text{ XOR } B_1$
 $\rightarrow A_1 \text{ XOR } B_1$

$A_1 \text{ XOR } B_1$

 

 \hookrightarrow mindig a sz. alapján kerül a maradék, marad a hányados.



- ha B fix 0 $\Rightarrow Y = A$

- ha B fix 1 $\Rightarrow Y = \bar{A}$

- ha $C_{y0} = 0 \Rightarrow$ ez elvégzett művelet XOR, és az eredmény, ha

$C_{y0} = 1 \Rightarrow$ elvégzi az $A_1 \text{ XOR } B_1$, csak ennek a negáltja fog kijönni.

• Ez a szerkezet a FELÖSSZEADÓ. (Ez előző fejezet mindegyikére, így olyan "fel művelet" név.)

• A szabványosított A_1, B_1, C_{y0} - bemenetekkel, és a felösszeadót összerakásból TELJES ÖSSZEADÓT építhetünk. Logikai műveleteket végzünk, aritmetikai eredményt kapunk.